


Projeto Dirigido: Genius




Genius era um brinquedo muito popular na década de 80 e que buscava estimular a memorização de cores e sons. Com um formato semelhante a um objeto voador não identificado, possuía botões coloridos que emitiam sons harmônicos e se iluminavam em seqüência. Cabia aos jogadores repetir o processo sem errar.

Genius em FPGA-SDB

Figure 1-1. Starter Development Board

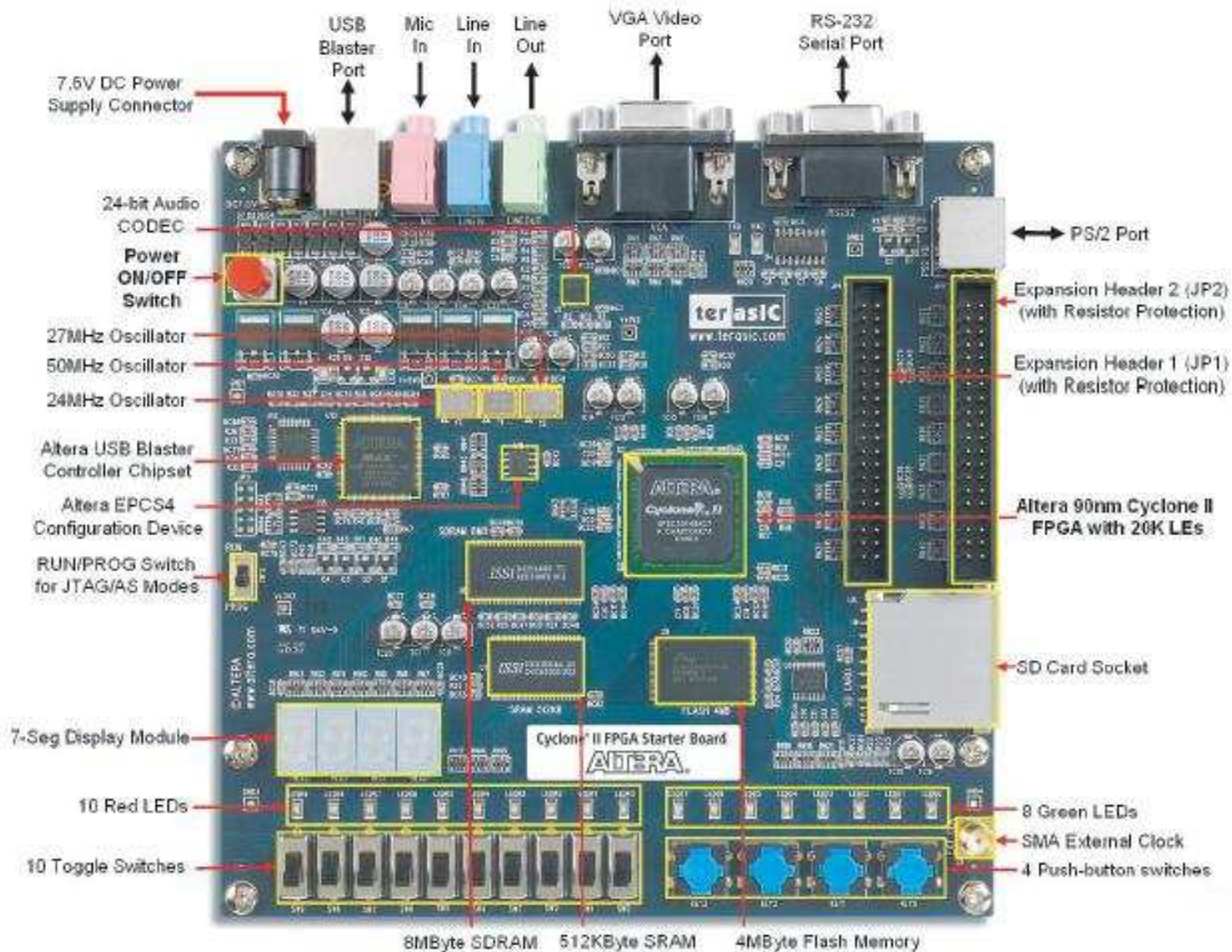


Especificação Funcional

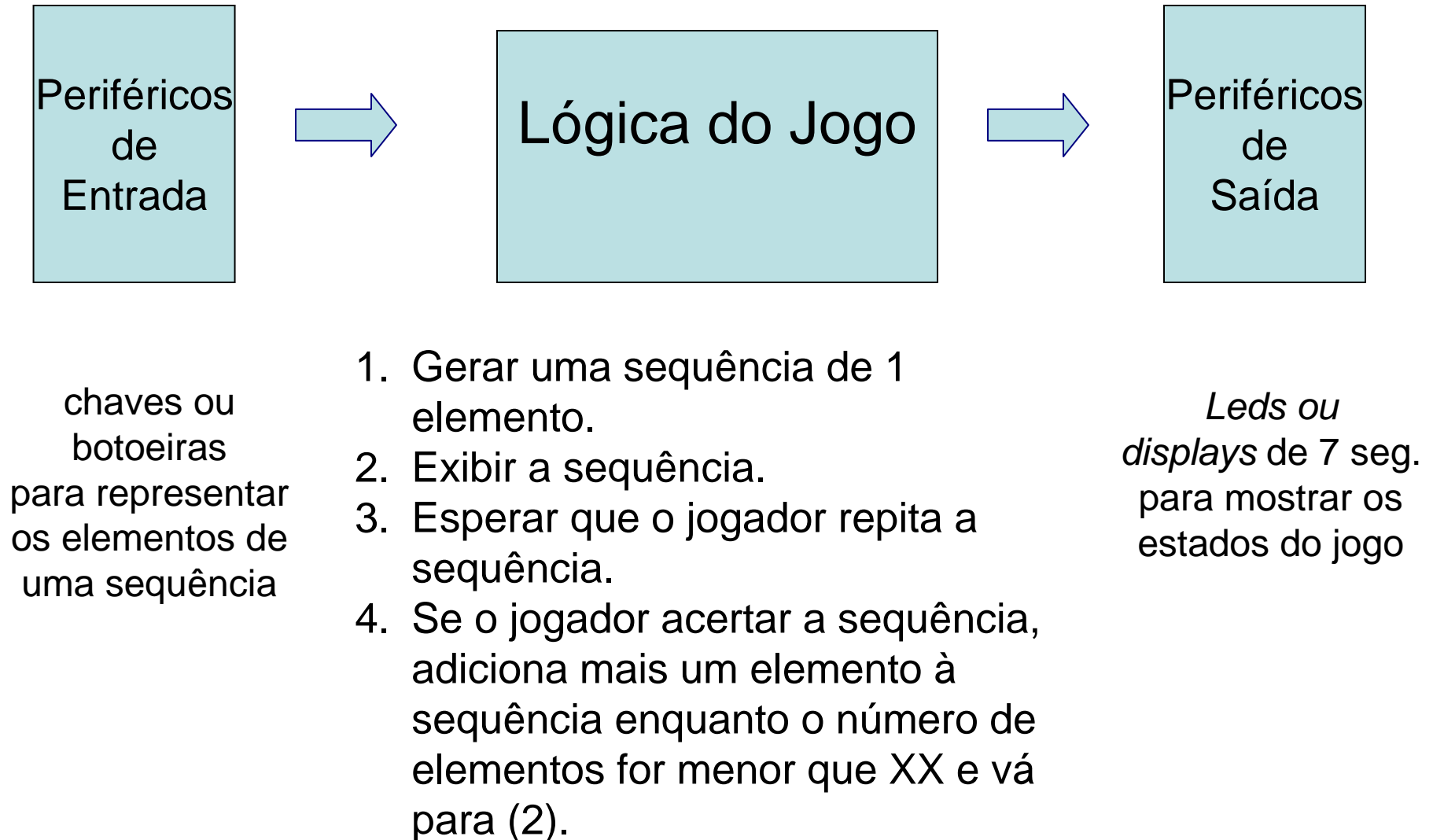


Especificação Estrutural




? chaves

 


? botoeiras

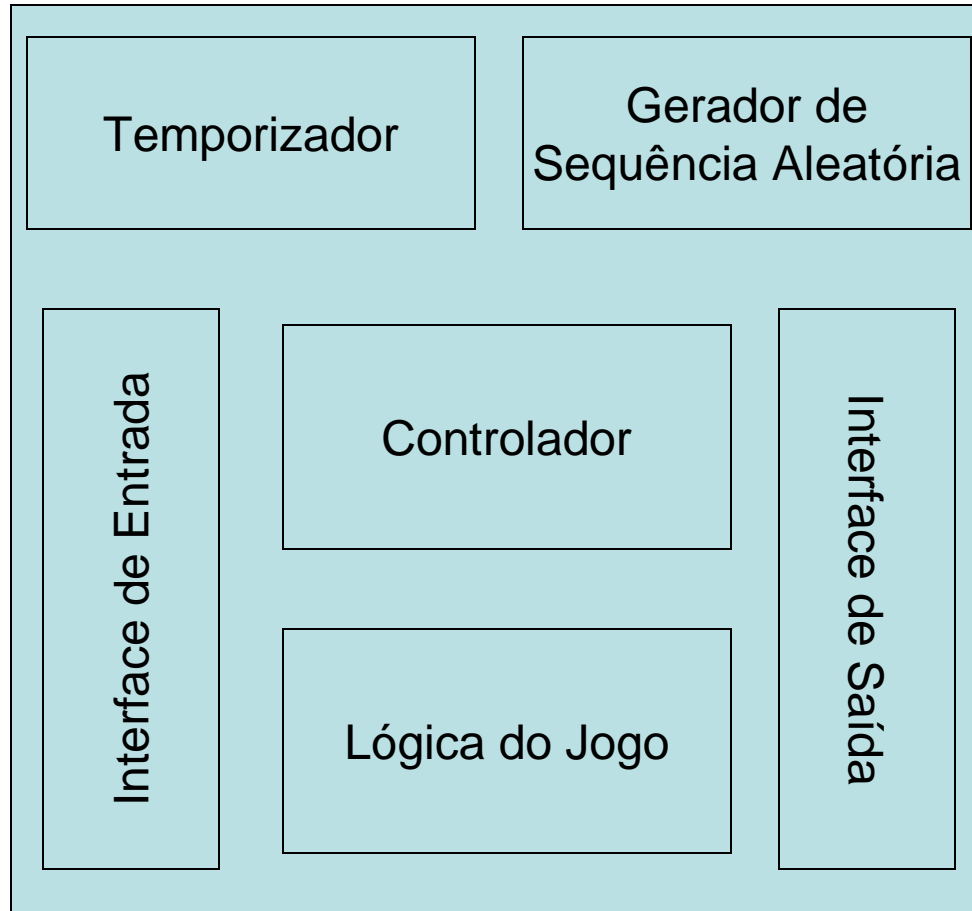

? leds verdes

 


? leds vermelhos

 


? displays

Temporizador e Gerador

 - Temporizador: sinais de referência temporal



 
- Gerador: máquina autônoma de máxima sequência



Em cada jogo gera-se aleatoriamente uma sequência e esta sequência é preservada em um mesmo jogo.


Como implementar um gerador?

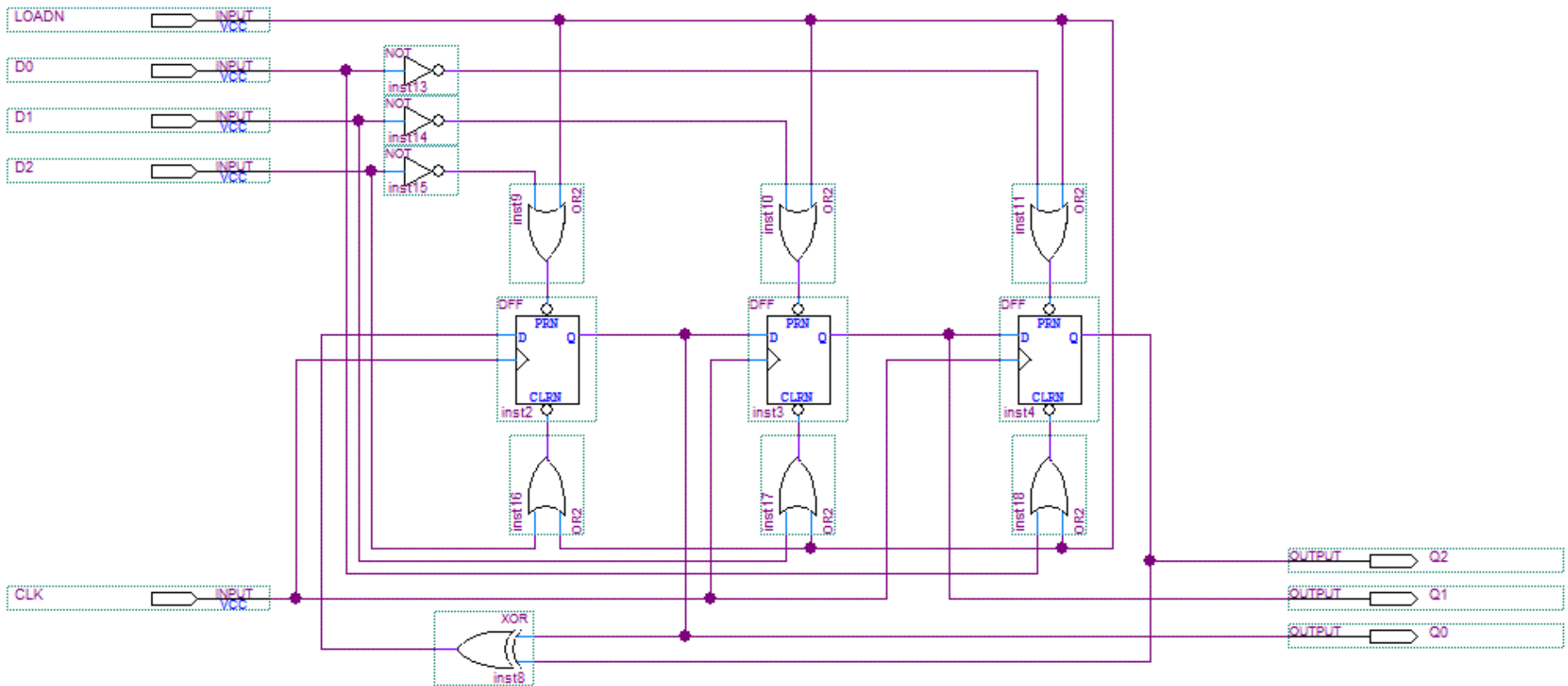- Uso de 3 *flip-flops D* e portas lógicas.




Como gerar “aleatoriamente” uma sequência?

 - Estratégia adotada: escolher aleatoriamente um estado da máquina autônoma no início de cada jogo e **armazenar** esta “semente”.




- Como escolher aleatoriamente este estado?

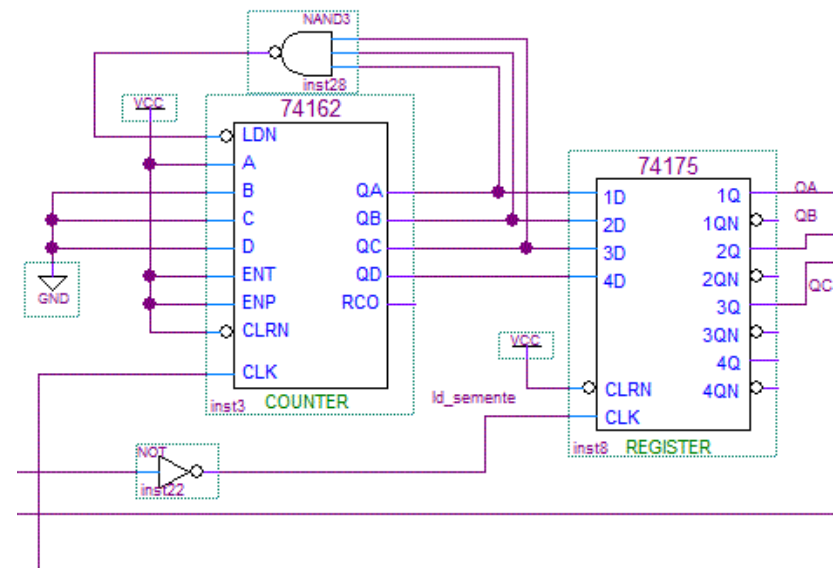- **Contador** correndo “livremente” a 27MHz.
- Ler aleatoriamente o estado do contador e **armazená-lo**.



7474, 74162 e 74175

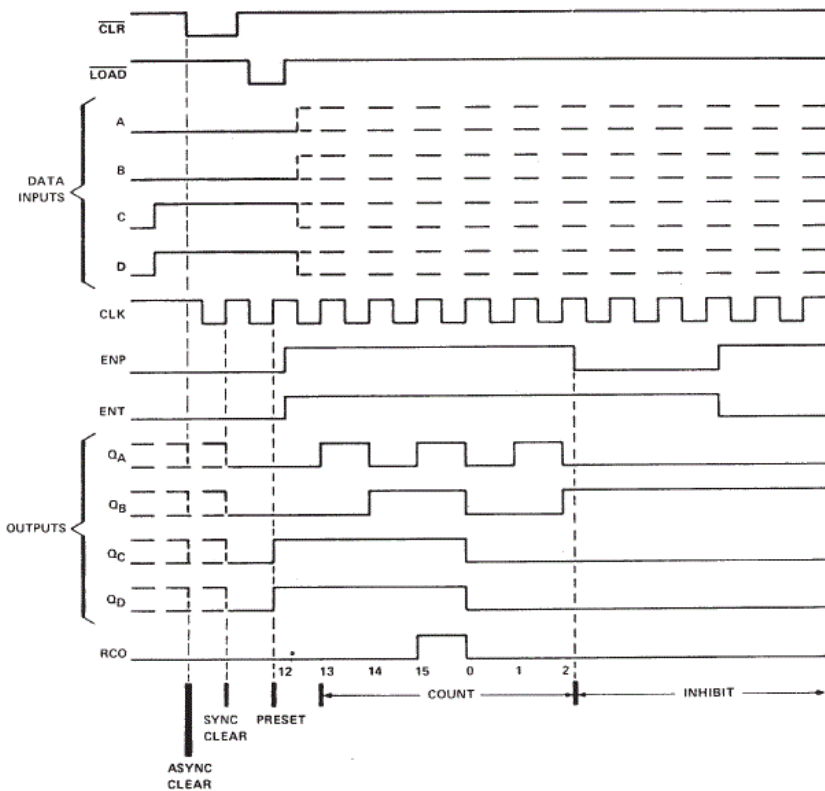

74162: Contador Síncrono com CLEAR síncrono

FUNCTION TABLE
(EACH FLIP-FLOP)

| INPUTS | | | OUTPUTS | |
|--------|-------|---|---------|-------------|
| CLEAR | CLOCK | D | Q | \bar{Q} † |
| L | X | X | L | H |
| H | ↑ | H | H | L |
| H | ↑ | L | L | H |
| H | L | X | Q_0 | \bar{Q}_0 |

H = high level (steady state)

L = low level (steady state)

X = irrelevant

↑ = transition from low to high level

Q_0 = the level of Q before the indicated steady-state input conditions were established.

† = '175, 'LS175, and 'S175 only

74175: Registrador de 4 *flip-flops* D com CLEAR


7474: *flip-flops* D com CLEAR e PRESET

| CLR | INPUTS | | | OUTPUTS | | FUNCTION |
|-----|--------|---|----|---------|-------------|-----------|
| | PR | D | CK | Q | \bar{Q} | |
| L | H | X | X | L | H | CLEAR |
| H | L | X | X | H | L | PRESET |
| L | L | X | X | H | H | --- |
| H | H | L | ⌋ | L | H | --- |
| H | H | H | ⌋ | H | L | --- |
| H | H | X | ⌋ | Q_n | \bar{Q}_n | NO CHANGE |


X : Don't Care

1º. Experimento

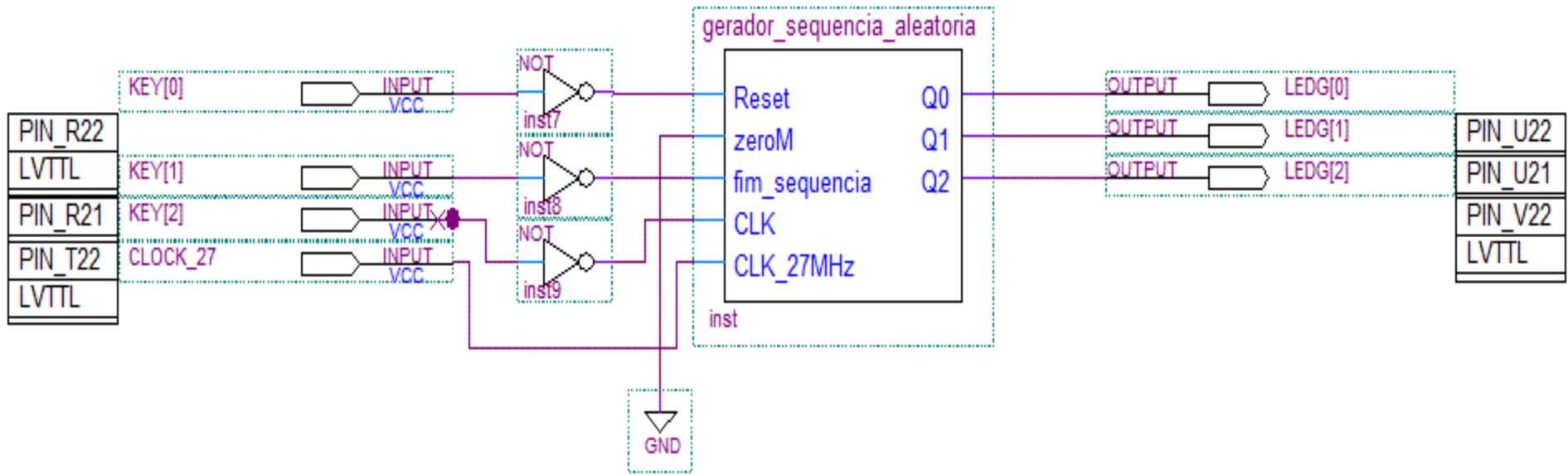1. Analise o circuito gerador_sequencia_aleatoria




 2. Analise o circuito, simulando-o (*Timing*) com as seguintes formas de onda



1º. Experimento

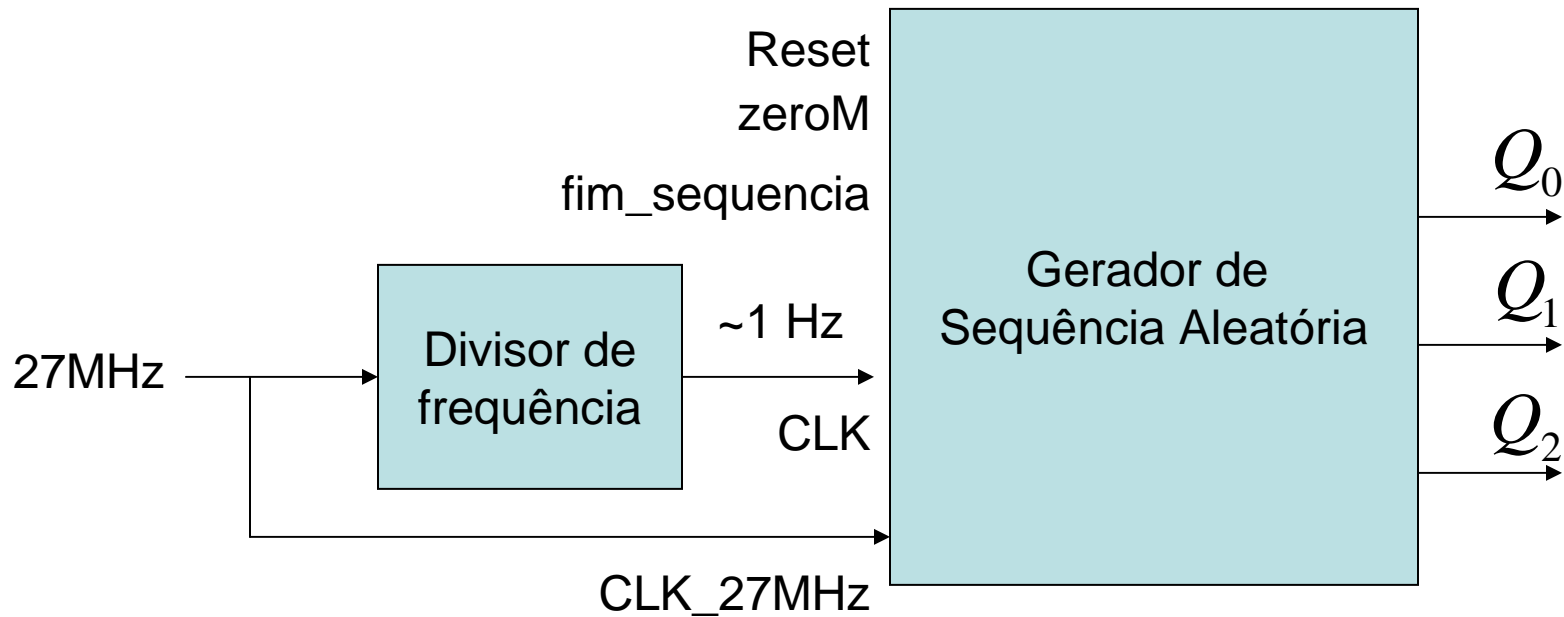
3. Adicione o divisor de frequência da aula anterior e programe o circuito



 
4. Apresente os resultados do projeto implementado em FPGA reproduzindo a sequência de ações simuladas através dos periféricos.

Interface de Entrada e Lógica do Jogo

- Interface de Entrada: um conjunto de 7 elementos, cada um mapeado em uma chave



 
- Lógica do jogo: comparar a sequência do jogador com a da máquina



Como adequar o tempo do jogo ao tempo da máquina (vez da máquina) e ao tempo do jogador (vez do jogador)?

- **Veloz da máquina:** os elementos da sequência são “varridos” a uma frequência pré-estabelecida (CLK_sim), visualmente distinguível (em torno de 1Hz).
- **Veloz do jogador:** os elementos da sequência são “varridos” a frequência do jogador (chave).

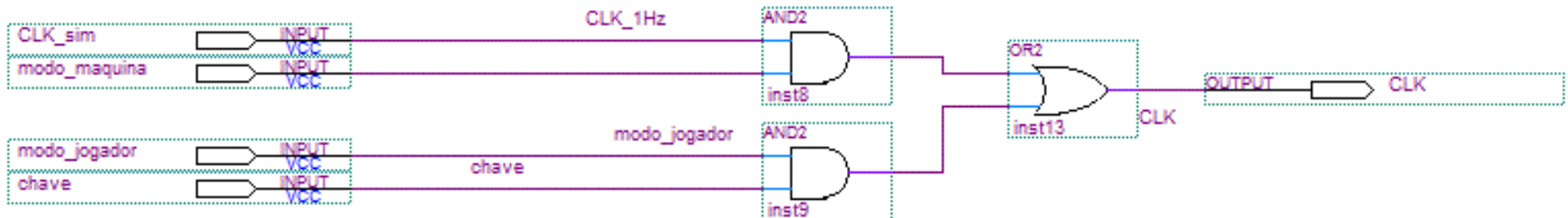
Como chavear entre estas duas frequências?
Introduzir um estado: modo da sequência!




Comparação só é habilitada no modo do jogador!

Como gerar CLK_sim e chave?

 - **CLK_sim**: pode derivar diretamente do CLOCK do sistema.




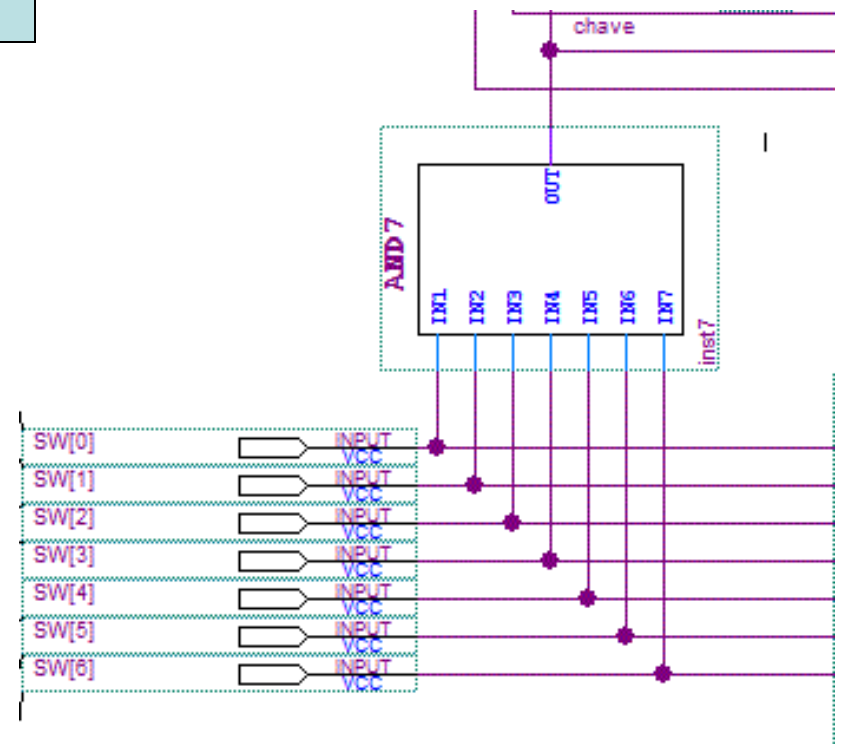- **chave**: os elementos da sequência são “varridos” a frequência do jogador (chave).




Como comparar e preservar o estado “sucesso” até a próxima entrada do jogador?

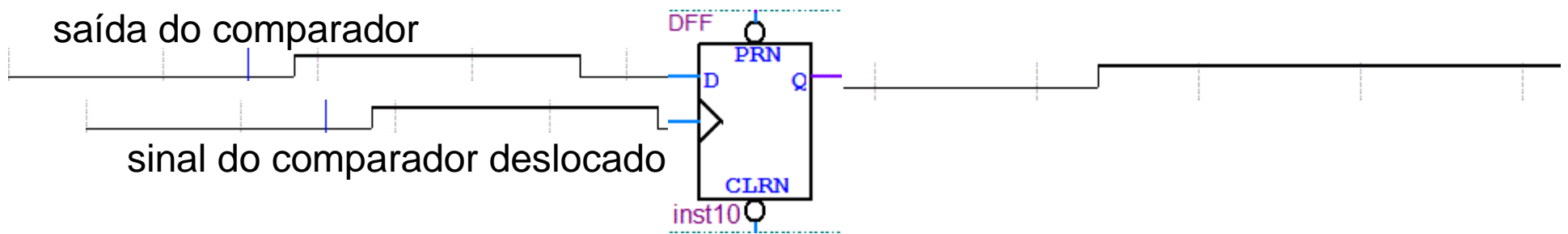Comparador 7485 é um circuito combinacional. O resultado da comparação depende das entradas. Para assegurar correteude nos processamentos subsequentes, precisa-se armazenar o estado da comparação até a próxima entrada. Em qual momento que o *flip-flop* D (armazenador de bit) deve ser engatilhado?



Como mostrar os elementos da sequência gerada pela máquina “unitariamente”?

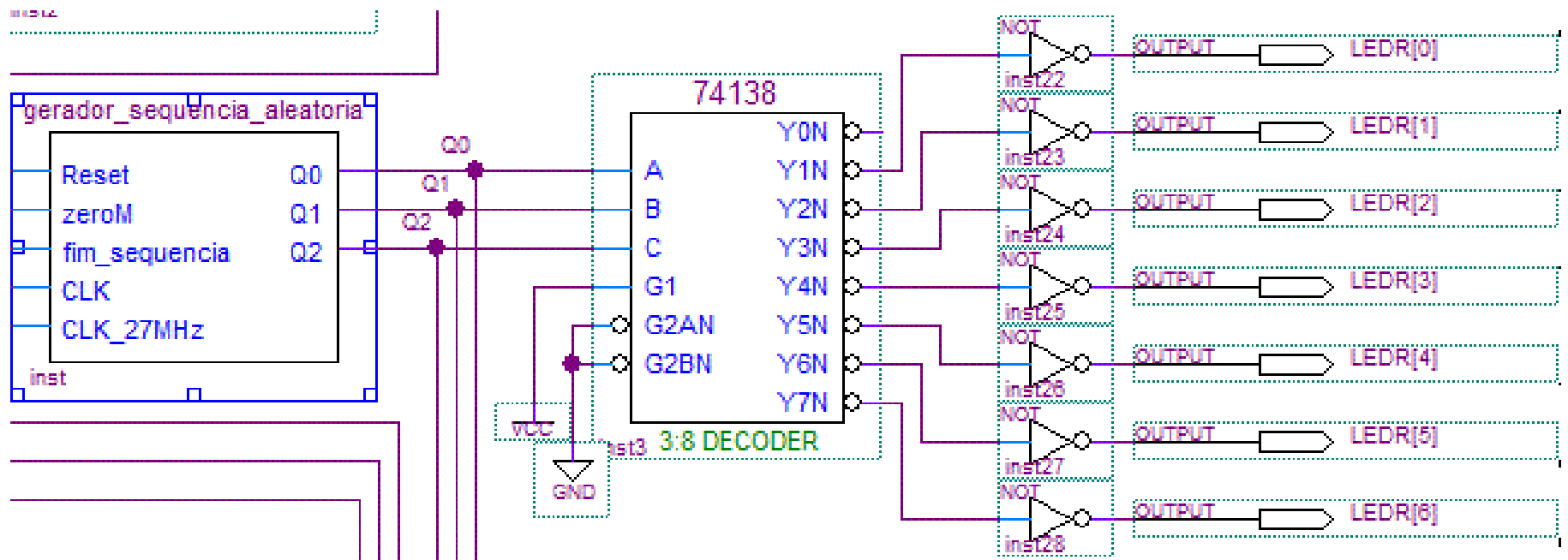- Utilizar 7 bits ao invés de 3 → **Decodificador 74138**.



7485: Comparador de 4 *bits*

Function Table

| Comparing Inputs | | | | Cascading Inputs | | | Outputs | | |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| A3, B3 | A2, B2 | A1, B1 | A0, B0 | A > B | A < B | A = B | A > B | A < B | A = B |
| A3 > B3 | X | X | X | X | X | X | H | L | L |
| A3 < B3 | X | X | X | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 > B2 | X | X | X | X | X | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 < B2 | X | X | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | X | X | X | X | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | X | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | X | X | X | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | L | L | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | H | L | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | L | H | L | L | H |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | X | X | H | L | L | H |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | H | L | L | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | L | L | H | H | L |

H = High Level, L = Low Level, X = Don't Care

74147: Codificador

'147, 'LS147


FUNCTION TABLE

| INPUTS | | | | | | | | | OUTPUTS | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | C | B | A |
| H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | H | H | L |
| X | X | X | X | X | X | X | L | H | L | H | H | H |
| X | X | X | X | X | X | L | H | H | H | L | L | L |
| X | X | X | X | X | L | H | H | H | H | L | L | H |
| X | X | X | X | L | H | H | H | H | H | L | H | L |
| X | X | X | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H |
| X | X | L | H | H | H | H | H | H | H | H | L | L |
| X | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L | H |
| L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |

H = high logic level, L = low logic level, X = irrelevant


2º. Experimento

1. Desenhe o esquemático

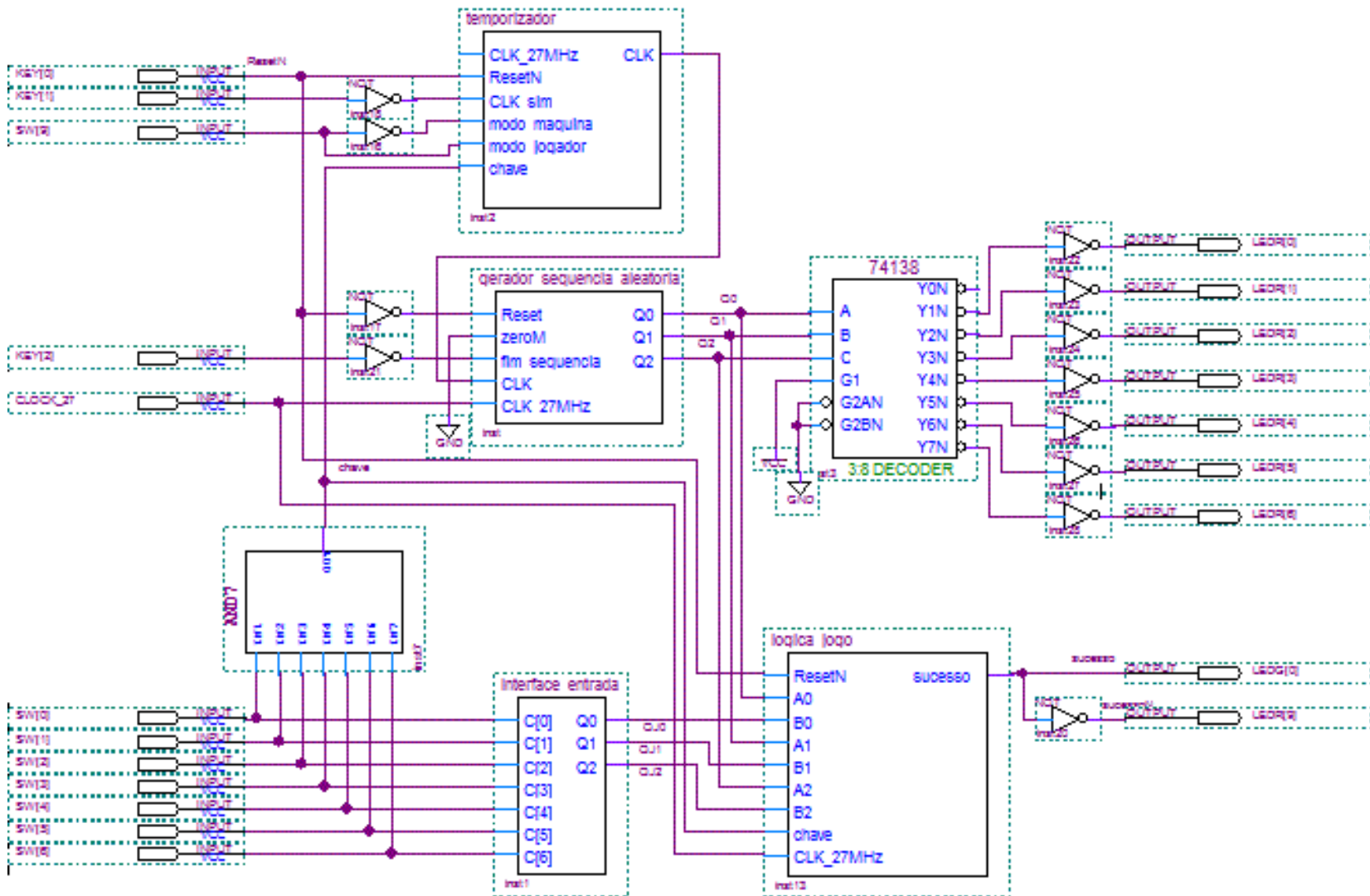

2º. Experimento

 2. Analise o comportamento do circuito, simulando-o com as seguintes formas de onda. Observe que pulsos devem ter largura maior que 1.5us.




3. Apresente os resultados do projeto implementado em FPGA reproduzindo a sequência de ações simuladas através dos periféricos.

Controlador



- Automatizar alguns passos que podem ser independentes do jogador (gerar automaticamente os sinais Key[1], Key[2] e SW[9]):
 - gerar a sequência durante a jogada da máquina a uma frequência pré-estabelecida.
 - incrementar um elemento após cada jogada
 - assegurar que a sequência da jogada anterior seja repetida
 - alternar o estado da máquina para receber a sequência do jogador (a frequência do jogador)
 - assegurar que a máquina seja bloqueada quando a sequência máxima é alcançada
 - sincronizar a ação do jogador com a da máquina na transição de estados para assegurar que todos os elementos da sequência da máquina sejam visíveis

Como alternar entre modo de máquina e modo de jogador de forma automática?

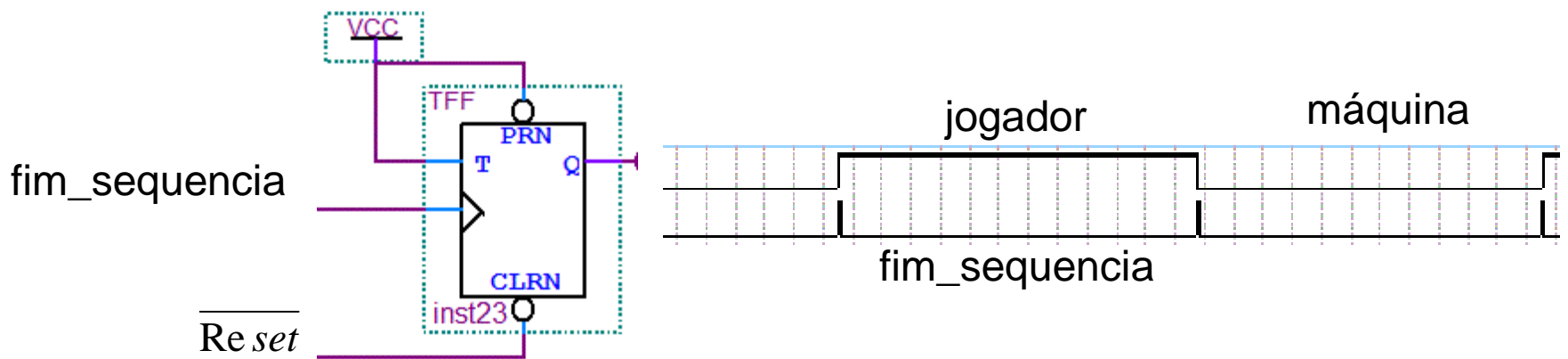- *Bit* de estado armazenado em um *flip-flop T*




Como gerar pulsos fim_sequencia?

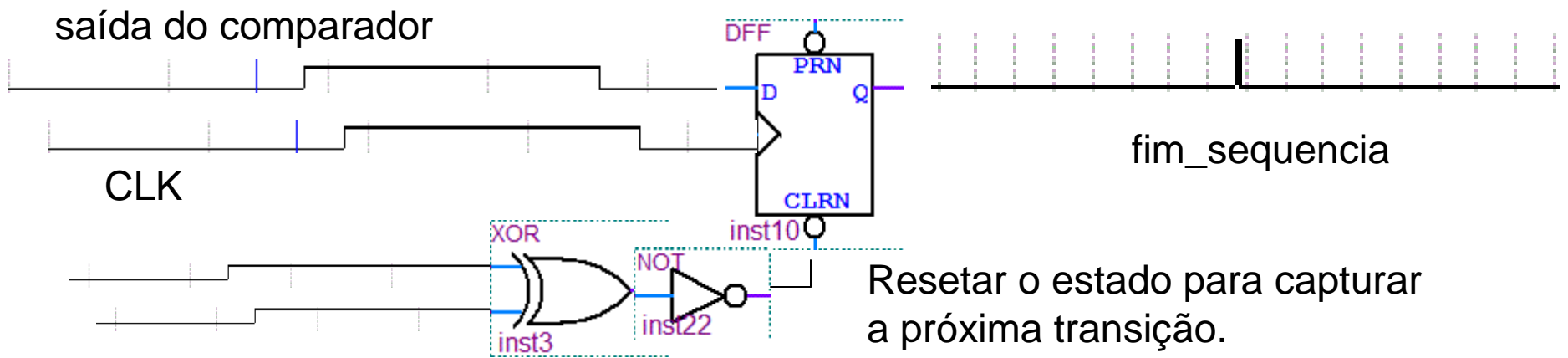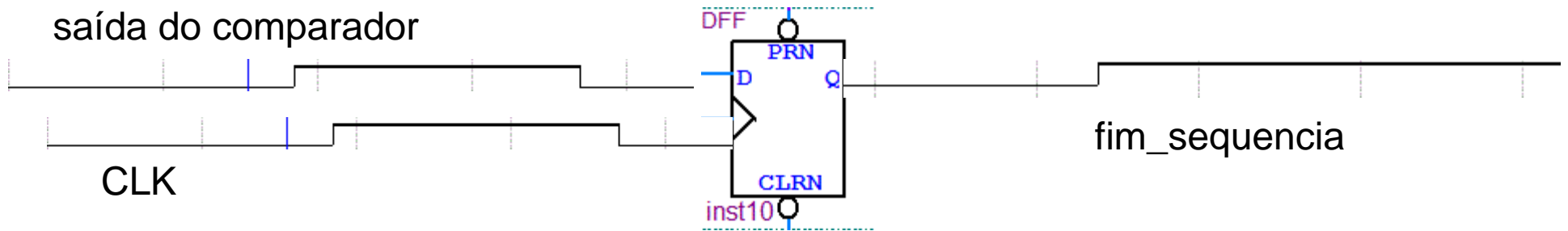

Como controlar o número de elementos de cada sequência?

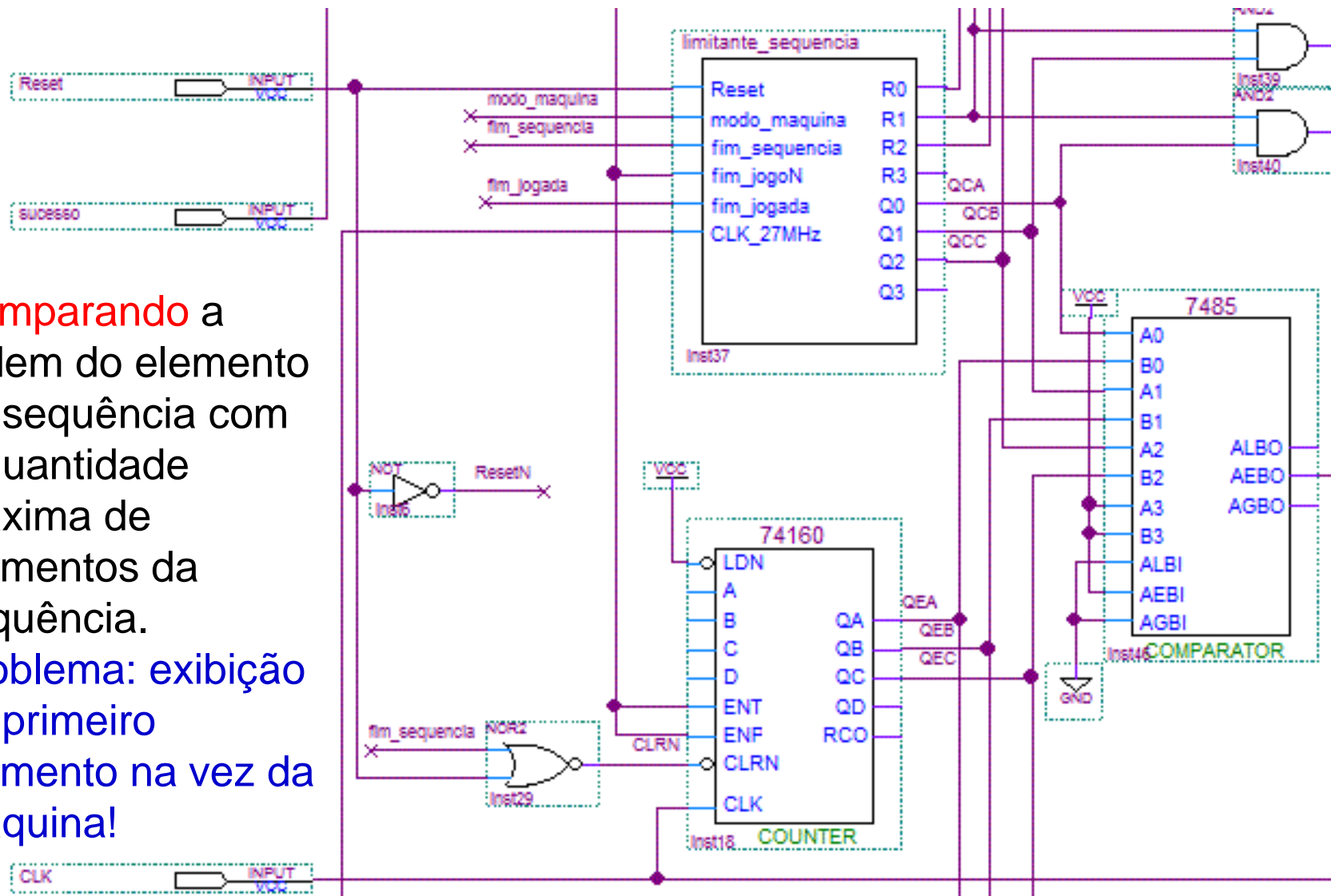Comparando a ordem do elemento na sequência com a quantidade máxima de elementos da sequência.
Problema: exibição do primeiro elemento na vez da máquina!



Como identificar que fim_sequencia coincide com fim_jogada ou fim_jogo?

- fim_jogada: após duas sequências: sequência da máquina e sequência do jogador


$$fim_jogada = fim_sequencia \wedge modulo_jogador$$

- fim_jogo: quando o limitante da sequência atinge o valor máximo permitido.

$$fim_jogo = fim_sequencia \wedge valor_max$$

Como “sincronizar” o primeiro elemento de uma sequência com outros?

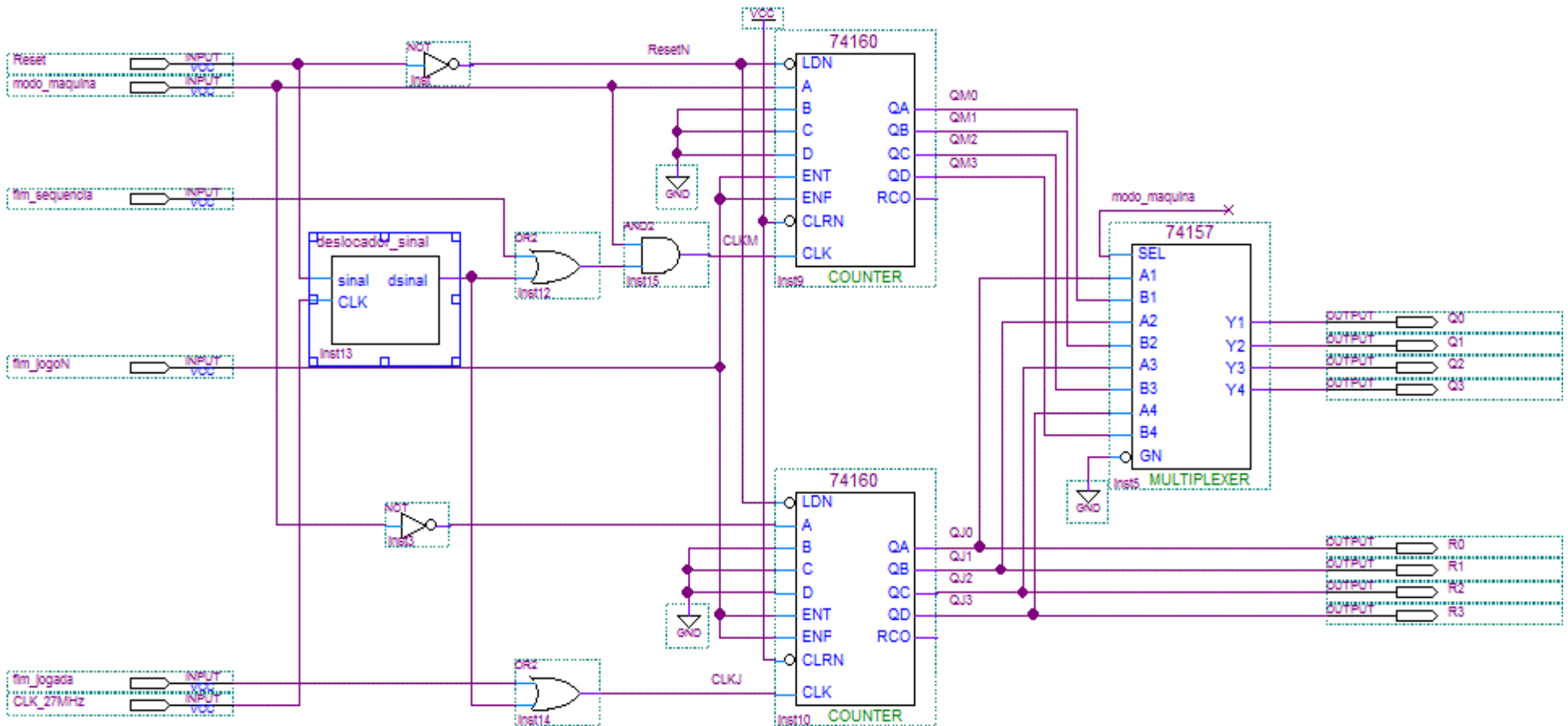Ignorar o estado 000 na vez da máquina! Na vez do jogador a referência inicia de 000 até valor máximo; e na vez da máquina, inicia com 001. As duas referências são **multiplexadas**.




7485, 74157 e 74160

Function Table

| Comparing Inputs | | | | Cascading Inputs | | | Outputs | | |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|-------|-------|---------|-------|-------|
| A3, B3 | A2, B2 | A1, B1 | A0, B0 | A > B | A < B | A = B | A > B | A < B | A = B |
| A3 > B3 | X | X | X | X | X | X | H | L | L |
| A3 < B3 | X | X | X | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 > B2 | X | X | X | X | X | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 < B2 | X | X | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | X | X | X | X | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | X | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | X | X | X | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | X | X | X | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | L | L | H | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | H | L | L | H | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | L | H | L | L | H |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | X | X | H | L | L | H |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | H | L | L | L | L |
| A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | L | L | H | H | L |

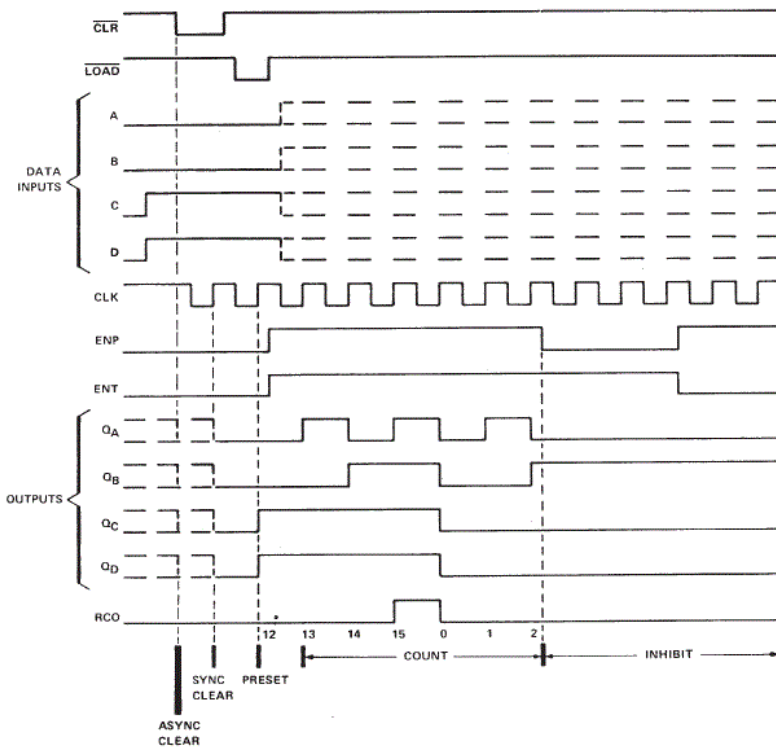H - High Level, L - Low Level, X - Don't Care



74160: Contador Síncrono com CLEAR assíncrono

7485: comparador


74157: multiplexador de 4 bits

| Inputs | | | | Output Y |
|--------|--------|---|---|----------|
| Strobe | Select | A | B | |
| H | X | X | X | L |
| L | L | L | X | L |
| L | L | H | X | H |
| L | H | X | L | L |
| L | H | X | H | H |

H - High Level, L - Low Level, X - Don't Care

3º. Experimento

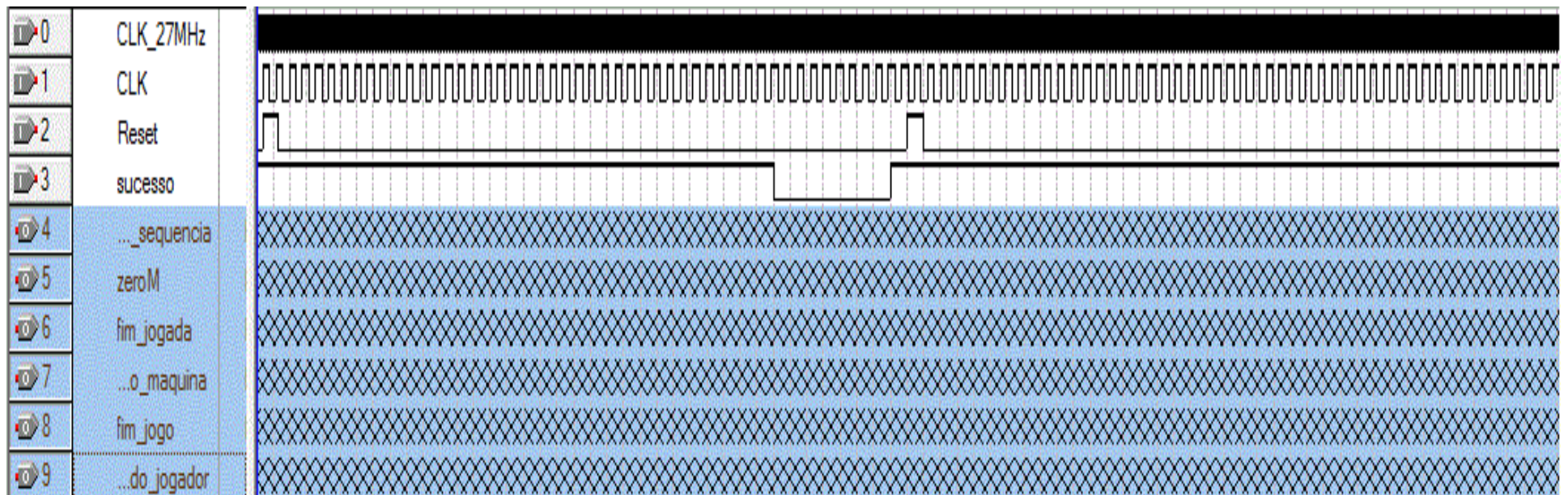1. Analise o circuito de controlador simulando-o (*Timing*) com as seguintes formas de onda



Interface de Saída

- Projete a interface de saída. Utilize a sua criatividade para mostrar os resultados com os periféricos disponíveis no *kit* FPGA-SDB
 - a jogada em que se encontra
 - os elementos de uma sequência gerada tanto pela máquina quanto pelo jogador
 - quando ocorre um erro
 - quando alcança a sequência máxima sem erro.

4º. Experimento

