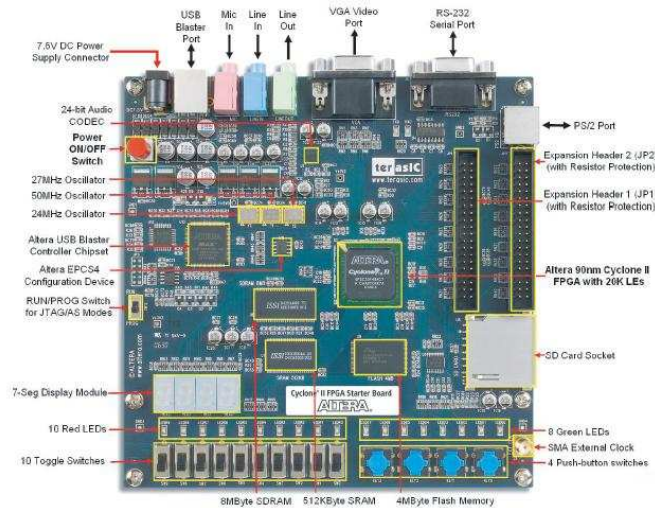


Projeto: Uma Calculadora com Componentes em VHDL

Figure 1-1. Starter Development Board




Descrição Funcional

Operandos: x, y (8 bits)


Resultado: s (8 bits), C, V, Z, N (bits de condição)

Código de Operação		Definição	Sinais de Controle
ADD	adição	$s=x+y$	
SUB	subtração	$s=x-y$	
CMY	complemento	$s=y'$	
CSX	troca de sinal	$s=-x$	

Descrição Estrutural

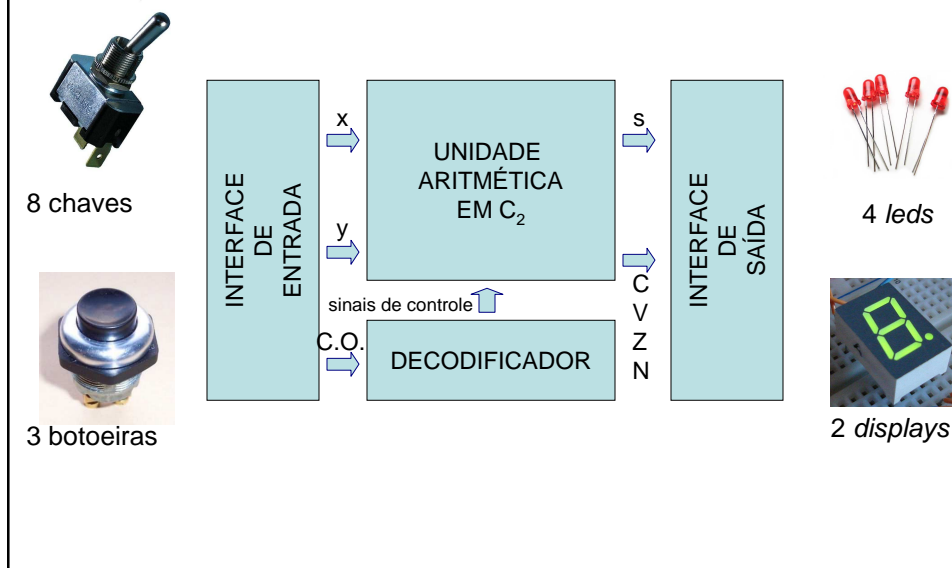


Unidade Aritmética

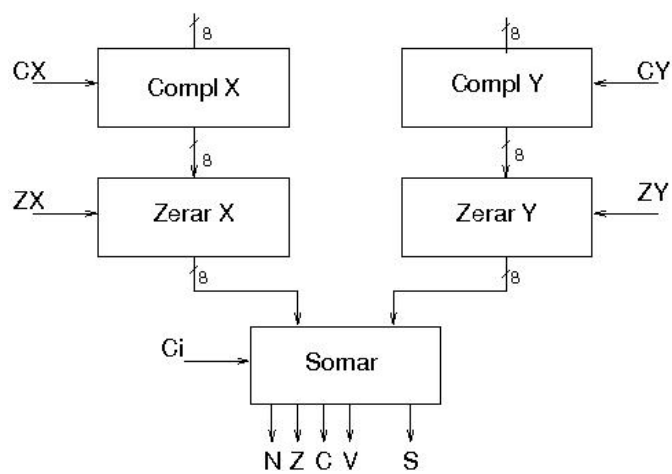

Sistema Digital: Níveis de Abstração

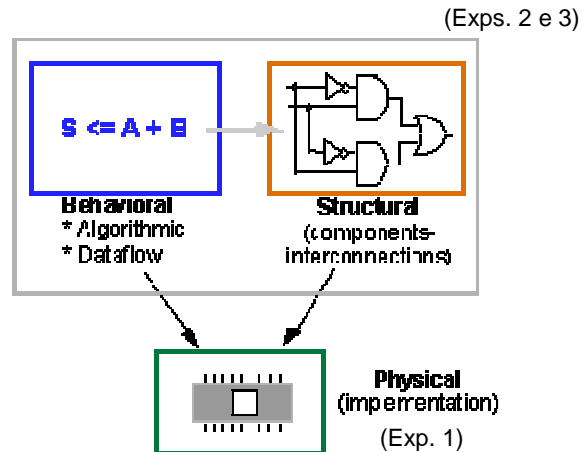
Linguagem de descrição orientada à funcionalidade do circuito → portabilidade, documentação, manutenção



VHDL


- **VHDL = VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware Description Language - 1980**
 - Motivação: concisão na documentação em Departamento de Defesa dos Estados Unidos
- Outras linguagens de descrição: Verilog (1983-1984), **AHDL (Altera Hardware Description Language)**

Fluxo de Projeto

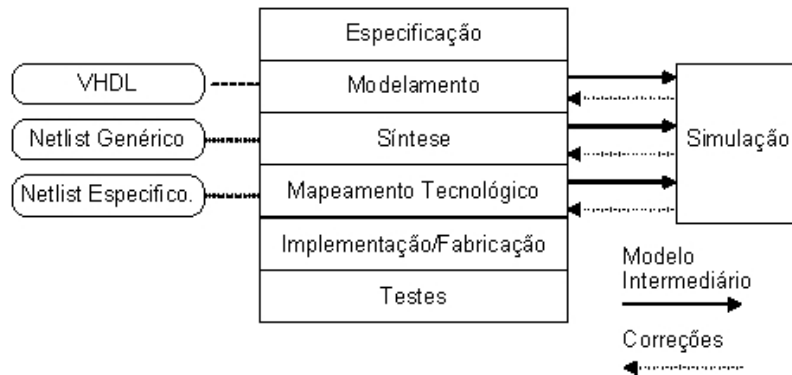


<http://pt.wikipedia.org/wiki/VHDL>

Estrutura Básica de VHDL

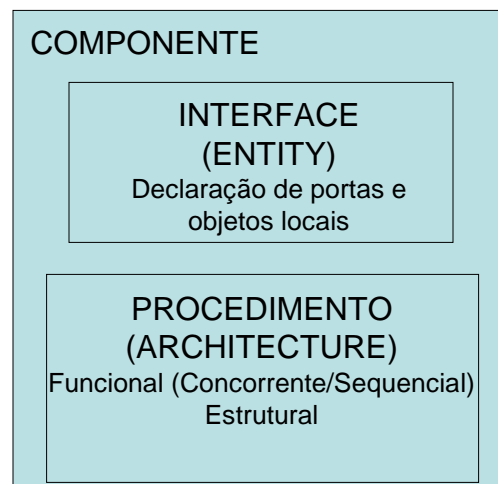

http://www.seas.upenn.edu/~ese201/vhdl/vhdl_primer.html

Modelos

 

Funcional

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity and2_behavioral is
    port (in1, in2: in std_logic;
          out1: out std_logic);
end entity;

architecture behavioral_2 of AND2 is
begin
    out1 <= in1 and in2;
end behavioral_2;
    
```

Estrutural


```

entity and2_structural_vhdl is
    port (in1, in2: in std_logic;
          out1: out std_logic);
end and2_structural_vhdl;

architecture structural of and2_structural_vhdl is
    component AND2 -- Altera primitive
        port (in1, in2: in std_logic;
              \out\: out std_logic);
    end component;
begin
    U0: AND2 port map (in1, in2, out1);
end architecture;
    
```

1º. Experimento

 1. Analise as duas descrições em VHDL, compile-as e simule-as




-- Semi-Somador

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity semi_somador_vhdl is
    port (
        xi,yi      : in std_logic;
        pi,gi      : out std_logic
    );
end semi_somador_vhdl;

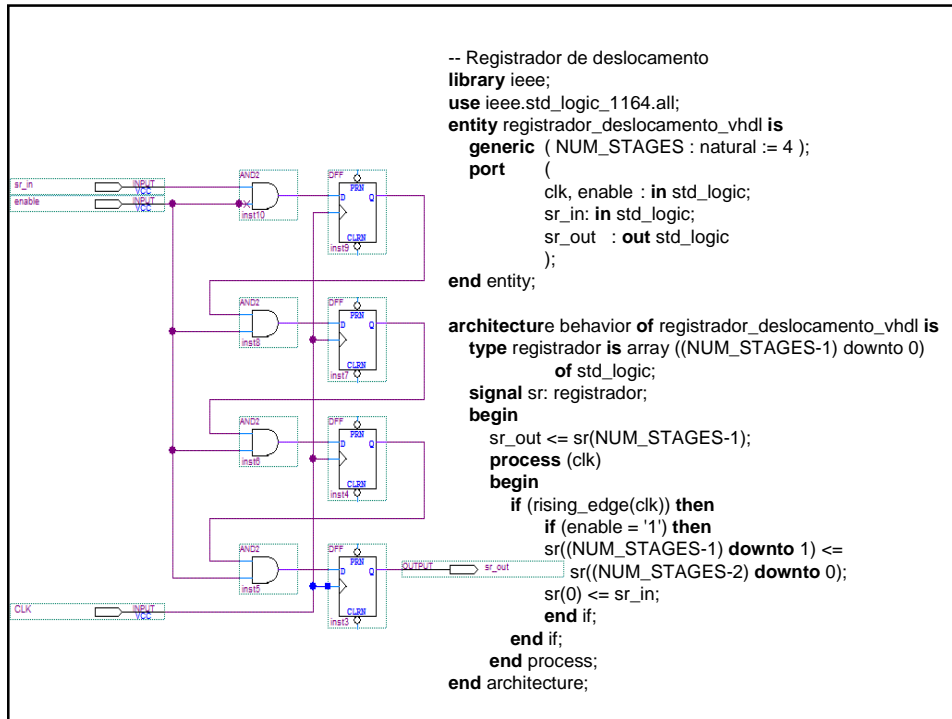
architecture behavior of semi_somador_vhdl is
begin
    pi <= xi xor yi;
    gi <= xi and yi;
end behavior;
    
```



Unidade Aritmética (UA)


- Circuito combinacional que realiza as operações aritméticas em complemento de 2 (adição, subtração, complemento, troca de sinal)

Representação em C_2

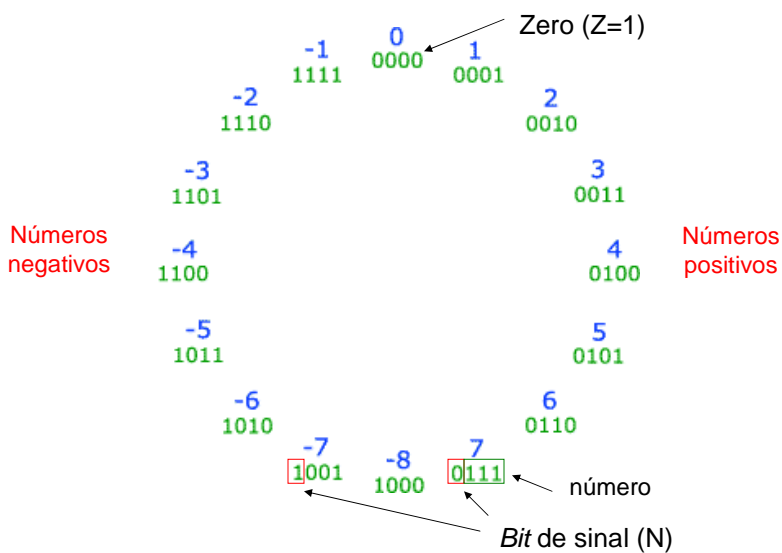

Adição em C_2

 - Somar os dois números de n bits, bit a bit, inclusive o bit de sinal (N), e descartar o 'vai-um'.



$$V = C_{n-1} \oplus C_n$$

x_{n-1}	y_{n-1}	z_{n-1}	V	C_{n-1}	C_n
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1

- Avaliação dos casos de **estouro** ($V=1$):

$$V = \overline{x_{n-1} y_{n-1} z_{n-1}} + x_{n-1} \overline{y_{n-1} z_{n-1}}$$

Subtração em C₂

1º Passo > $\begin{array}{r} 1111 \\ - 1001 \\ \hline \end{array}$ Subtração primária

2º Passo > $\begin{array}{r} 1001 \\ \text{(original)} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 0110 \\ \text{(invertido)} \end{array}$ Inversão dos números do subtraendo.


3º Passo > $\begin{array}{r} 0110 \\ + 1 \\ \hline 0111 \end{array}$ Soma-se "1" ao número invertido.

4º Passo > $\begin{array}{r} 1111 \\ + 0111 \\ \hline 10110 \end{array}$ Soma-se com o minuendo.

5º Passo > $10110 \rightarrow 0110$ Retira o número "1" à esquerda.

Complemento e Troca de Sinal

 - Complemento: complementar *bit a bit*.
- Troca de sinal: complementar *bit a bit* e somar "1".



2º. Experimento


1. Analise a descrição de um somador de 4 *bits* por meio de simulações.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity somador_4bit is
  port (a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3: in std_logic;
        Cin : in std_logic;
        f0, f1, f2, f3: out std_logic;
        Cout, V, N, Z: out std_logic);
end somador_4bit;
architecture fouradder_structure of somador_4bit is
  signal c, sum: std_logic_vector (4 downto 0);
  component FULLADDER
    port(a, b, c: in std_logic;
         sum, carry: out std_logic);
  end component;
begin
  FA0: FULLADDER port map (a0, b0, Cin, sum(0), c(1));
  FA1: FULLADDER port map (a1, b1, C(1), sum(1), c(2));
  FA2: FULLADDER port map (a2, b2, C(2), sum(2), c(3));
  FA3: FULLADDER port map (a3, b3, C(3), sum(3), c(4));
  V <= c(3) xor c(4);
  Cout <= c(4);
  f0 <= sum(0);
  f1 <= sum(1);
  f2 <= sum(2);
  f3 <= sum(3);
  Z <= not(sum(0) or sum(1) or sum(2) or sum(3));
  N <= sum(3);
end fouradder_structure;
```

2º. Experimento


2. Estenda a descrição para 8 *bits*.

 

3. Altere a descrição do circuito de forma que o componente fique também sensível aos sinais de controle CX, CY, ZX e ZY.
4. Simule o circuito para os casos listados no roteiro.


3º. Experimento

 1. Sintetize a lógica do decodificador.
2. Descreva o comportamento lógico do decodificador com uso de VHDL.
3. Simule o circuito para todos os códigos de operação.
4. Programe o circuito e teste todos os casos simulados. Monitore visualmente os sinais com uso de *leds*.



4º. Experimento

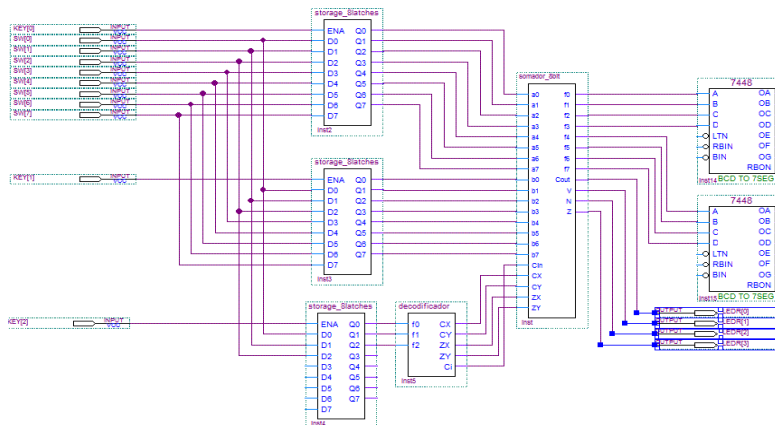1. Projete o circuito de interface de entrada com uso de *latches*.
2. Projete o circuito de interface de saída para 2 *displays* e 4 *leds* vermelhos.



3. Simule o circuito para todos os casos do 2º. Experimento.
4. Programe o circuito e teste todos os casos simulados.